

# Lab – 8

ECN – 252

19114001 | Abhinav Saini

## Part 1: 4-bit Multiplier

### Design

```
module four_bit_multiplier(a,b,result);
    input [3:0] a, b;
    output [7:0] result;

    assign result = a*b;

endmodule
```

### Testbench


```
module testbench();
    reg [3:0] t_a,t_b;
    wire [7:0] r;

    four_bit_multiplier dut(.a(t_a) , .b(t_b) , .result(r));

    initial begin
        $dumpfile("dump.vcd");
        $dumpvars(1);
    end

    initial begin
        t_a= 4'b 1111;
        t_b= 4'b 1011;
        #5
        t_a= 4'b 1100;
        t_b= 4'b 1011;
        #5
        t_a= 4'b 0101;
        t_b= 4'b 1001;
        #5
        $finish();
    end
endmodule
```

# Input - output waveforms

 

## Part 2 : Positive edge triggered Toggle(T) flip-flop with an asynchronous set and an asynchronous reset

### Design

```
module T_Flip_Flop( clk, set, reset, t, q, qb);

    input clk;
    input set;
    input t;
    input reset;

    output reg q;
    output qb;

    assign qb = ~q;

    always @(posedge clk or posedge reset or posedge set)
        begin
            if(reset) begin
                q <= 0;
            end else if(set) begin
                q <= 1;
            end else begin
                if(t) begin
                    q = ~q;
                end
            end
        end
end
endmodule
```

## Testbench

```
module testbench();
    reg clk;
    reg set;
    reg t;
    reg reset;

    wire q;
    wire qb;

    T_Flip_Flop dut(.clk(clk), .set(set), .reset(reset),
    .t(t), .q(q), .qb(qb));

    initial begin
        $dumpfile("dump.vcd");
        $dumpvars(1);
    end

    always #5 clk = ~clk;

    initial begin
        clk <= 0;
        t <= 0;
        reset <= 0;
        set <= 1;
        #3
        reset = 0;
        set = 0;
        t = 1;
        #3
        reset = 0;
        set = 0;
        t = 1;
        #3
        reset = 0;
        set = 0;
        t = 0;
        #3
        reset = 0;
        set = 0;
        t = 1;
        #3
```

```
    reset = 0;  
    set = 0;  
    t = 1;  
    #3  
    reset = 0;  
    set = 0;  
    t = 0;  
  
    $finish();  
end
```

```
endmodule
```

## Input - output waveforms

